

Erciyes Üniversitesi  
 Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. Böl.  
 Lojik Devrelere Giriş Final Sınavı Soruları


16/01/2016

Adı Soyadı:


Numara:

Soru 1	Soru 2	Soru 3	Soru 4	Soru 5	Toplam

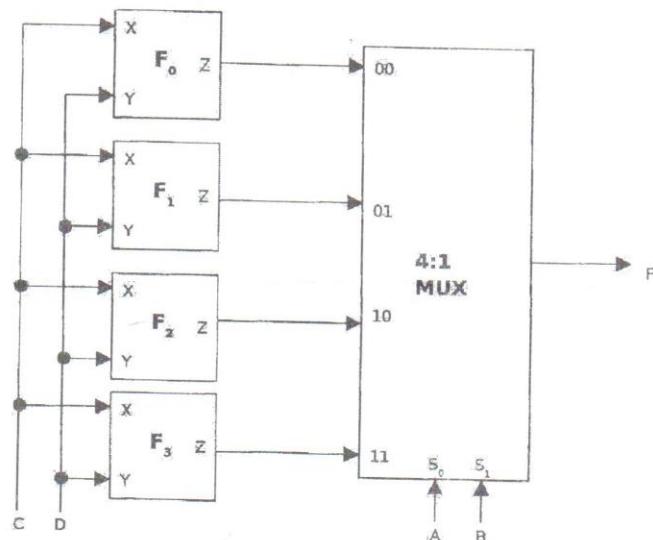
- 1-  $F = ABC' + AB'C + ABD' + AB'D + A'B'CD' + A'BCD + A'B'C'D$  fonksiyonu ile verilen lojik devre aşağıdaki gibi 4X1 MUX ve  $F_0$ ,  $F_1$ ,  $F_2$  ve  $F_3$  blokları kullanılarak tasarlanmıştır. Buna göre  $F_0$ ,  $F_1$ ,  $F_2$  ve  $F_3$  bloklarının çıkış fonksiyonlarının ne olması gerektiğini bulunuz. Mux'un seçici değişkeni  $S_0$  MS biti,  $S_1$  ise LS bitidir (**20 Puan**).



- 2- Aşağıda blok şekli verilen 4-bit ileri-geri sayıcılar kullanarak 00-99 aralığında ileri-geri sayma işlemi yapabilen bir desimal (onlu, BCD) sayıcı tasarlanacaktır. EN girişi kontrol girişi olup devre EN 0 ise istenilen moda çalışmaktadır. LD (load) paralel yükleme girişidir. UP lojik sıfır (0) ise sayıcı aşağı 1 ise yukarı saymaktadır. CO normalde lojik 1, sayıcı çıkışları 1111 olduğunda ise lojik 0 değerine düşmektedir. İstenilen sayıcıyı tasarlayınız (**20 Puan**).

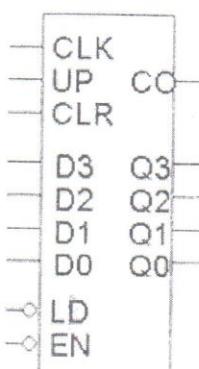

KG

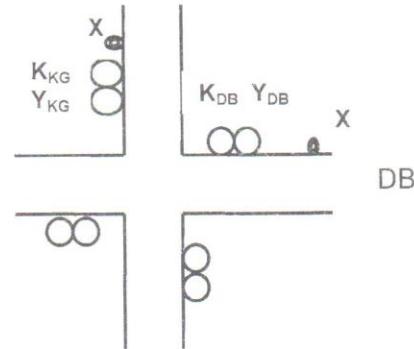


### 3- (Ödev sorusunun genişletilmiş hali)

Bir karayolu kavşağında trafik lamba kontrol birimi tasarlanacaktır. Yan tarafta verilen şekilde görüldüğü gibi Kuzey-Güney (KG), Doğu-Batı(DB) hatlarında kırmızı(K) ve yeşil(Y) lambalar bulunmaktadır. Yayaların güvenli bir şekilde karşısından karşıya geçiş yapabilmeleri için KG ve DB yönlerinde birer adet buton(X) yerleştirilmiştir. Tasarlanacak kontrol birimi iki çıkışlı(A ve B) olacaktır. Çıkışlar lojik 0 olduğunda kırmızı lamba, lojik 1 olduğunda ise yeşil lamba yanacaktır. Yolda herhangi bir yaya olmadığı zaman ( $X=0$ ) sırasıyla önce KG yeşil (DB kırmızı) daha sonra DB yeşil (KG kırmızı) yanacaktır. Bu durum X butonuna basılınca kadar devam edecektir. X butonuna basıldığı zaman ise ( $X=1$ ) KG ve DB kırmızı lambaları yanacaktır.

- a- Tasarlanacak kontrol devresinin durum diyagramını çıkartınız (İpucu: 3 durumlu bir devre tasarım için yeterli olacaktır. Devre çıkışlarının lambalara bağlandığını göz önüne alınız. Örnek olarak A çıkışı 1 olduğunda KG yeşil yanarken (KG kırmızı sönük) DB'nin kırmızı, B çıkışı 1 olduğunda ise DB yeşil yanarken (DB kırmızı sönük) KG'in kırmızı yanacağını göz önüne alınız) (25 Puan).
- b- Devre durum tablosunu elde ederek tasarımını D FF'lerle gerçekleyiniz (15 Puan).
- 4- Çıkışlarında üç bitlik bir büyülüüğün istenildiğinde kendisini istenildiğinde ise ikiye tümleyenini alabilen bir devre tasarlayınız (20 Puan).

5- Yan tarafta verilen lojik devreyi inceleyerek

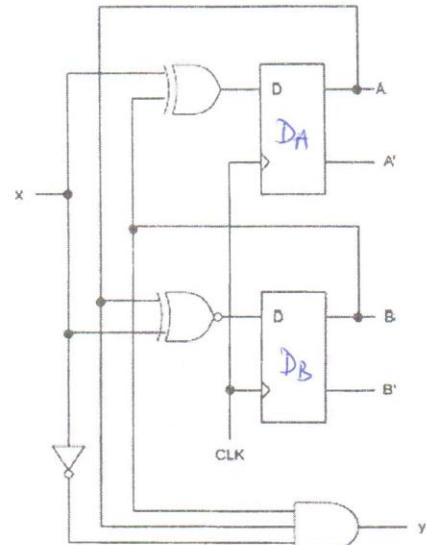- a- Durum tablosunu (10 Puan)
- b- Durum diyagramını çıkartınız(10 Puan)



Başarılar Dileriz.

**NOT: Süre 100 Dakikadır.**

# CEVAPLAR

16.01.2016

$$1) F = ABC' + AB'C + ABD' + AB'D + A'B'CD + A'BCD \\ + A'B'C'D$$

$$= A'B'(C'D + CD) + A'B(CD) + AB'(C + D) + AB(C' + D')$$


$$F_0 = C'D + CD' = C \oplus D \quad (\text{EX-OR})$$

$$F_1 = C, D \quad (\text{AND})$$

$$F_2 = C + D \quad (\text{OR})$$

$$F_3 = C' + D' \quad (\text{NAND})$$


2) 00-99 ikili-genel sayıcı

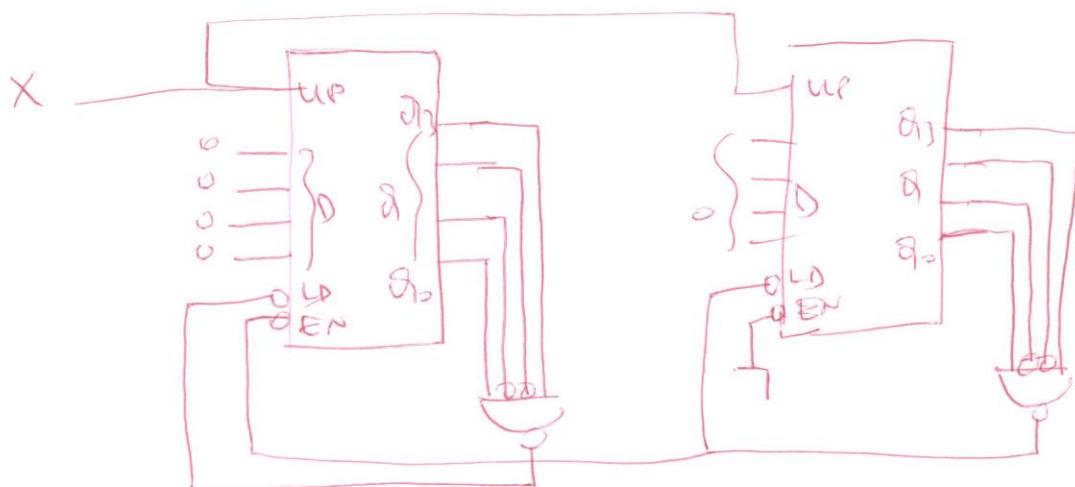

$X = 1$  ise yukarı

$X = 0$  ise aşağı sayar.

3-) a)

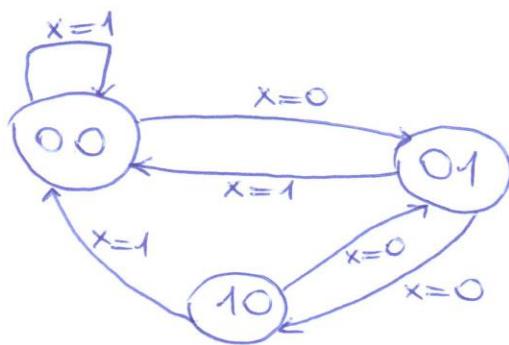

$A \rightarrow KG$   
 $B \rightarrow DB$  olsun.

\* Burada yaya yolda ( $x=0$ ) dice DB yeşil ışık yandığı kabul edilmisti.

b)

X	KG		DB		$A_{next}$	$B_{next}$
	A	B	A	B		
0	0	0	0	1	*	
0	0	1	1	0		
0	1	0	0	1		
0	1	1	X	X		
<hr/>						
1	0	0	0	0		
1	1	1	0	0		
1	0	0	0	0		
1	1	1	X	X		


00 Durumda yaya geçili  
01 DB yeşil, KG kirmizi  
10 KG yeşil, DB yeşil  
olduğu varsayılmı.

D FF giriş ne ise çıkışının oldugu ian  $A_{next}$  ve  $B_{next}$  hər hansı birlikte ve deyire tasarılmır.


$$D_A = \overline{x}B$$

cikar.

$$D_B = \overline{x}B$$

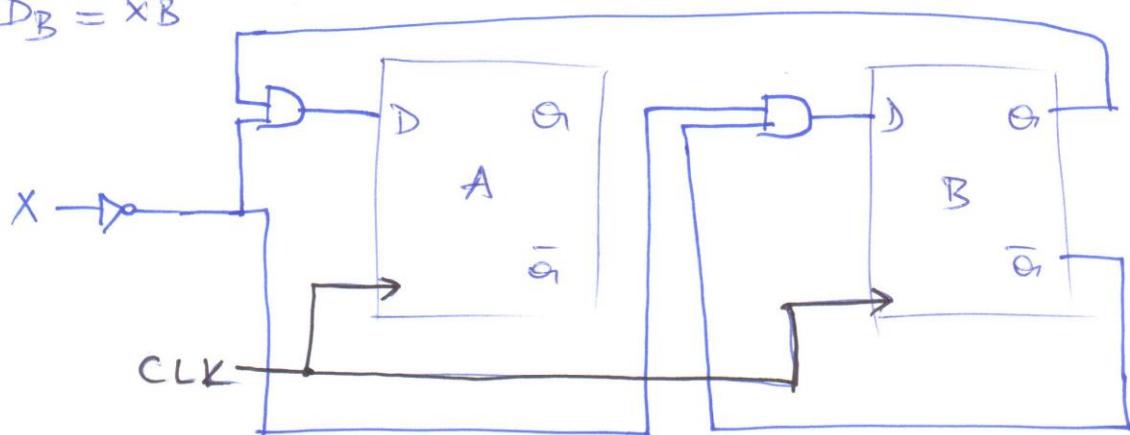

4) I. adetim

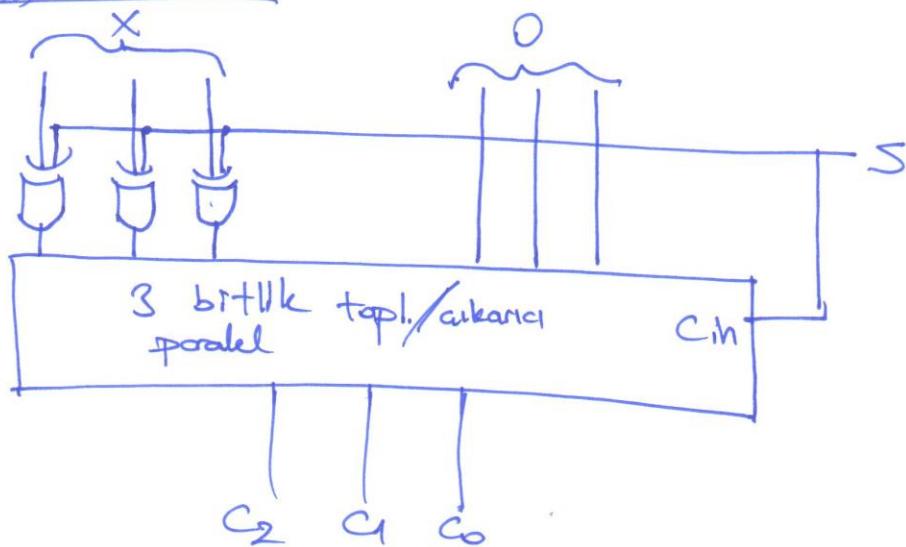

II. adetim

$S$	$X_2$	$X_1$	$X_0$	$C_2$	$C_1$	$C_0$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1
<hr/>				1	0	0
0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1
<hr/>				0	0	0
1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	0	1
<hr/>				1	0	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1

$S=0$  kredis:  
 $S=1$  2'ye tüklegen

$C_2, C_1, C_0$  ian

ister Karnaugh

ister Decoder

Kullandırırak

-tasarıma yapılır.

$$5) D_A = B \oplus x = B \cdot x' + B' \cdot x$$

$$D_B = (A \oplus x)' = A \cdot x + A' \cdot x'$$

$$y = A \cdot B \cdot x'$$

ise;


a) Durum Tablosu (10P)

current			next		Y
A	B	X	A	B	
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0

ya da

current			next		Y
X	A	B	A	B	
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	0

b) Durum Diyagramı (10P)

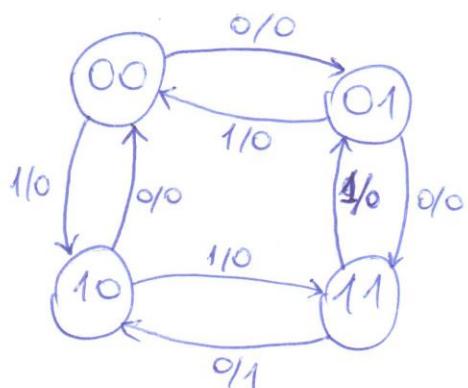

$$x=0 \Rightarrow 0-1-3-2$$

$$x=1 \Rightarrow 0-2-3-1$$